

# NSU-2023-T04L2e01

Постройте транзисторную схему, которая реализует трехходовый вентиль NOR. Используйте макетную плату, предоставленную в файле NSU-2023-T04L2e01.circ. Вам предоставлены три входных контакта, A, B и C, и выходной контакт R.

**Не используйте никакие компоненты, кроме транзисторов и проводов!** Вам разрешено использовать шесть транзисторов для вашего дизайна.

## Как отправлять вашу работу на проверку

Проверьте устройство, нажимая входные контакты при помощи ручных контролов и записывая ваши наблюдения. Ответьте на это сообщение, присоединив файл схемы с вашим решением (и только файл схемы с вашим решением). Не меняйте строку темы (Subject:); убедитесь, что номер билета в этой строке (т.е. часть, которая начинается со \*\*) не изменялся.